

A ① 옴의 법칙 — 공식 세 개가 전부다

구하는 것	공식	단위
전압 V		V (볼트)
전류 I		A (암페어)
저항 R		Ω (옴)

저항이 일정할 때 — 전압에 따른 전류의 그래프를 그리시오.




전압이 일정할 때 — 저항에 따른 전류의 그래프를 그리시오.




저항이 정해지는 조건 : 도선이 ¹ 커지고, ² 작아진다.

A ② 저항의 직렬연결 vs 병렬연결 — 회로와 공식

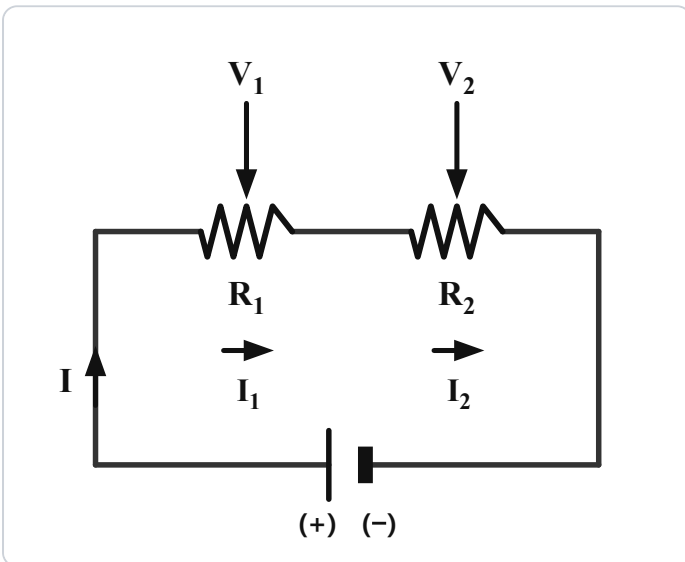

직렬 회로도 — 저항 두 개가 한 줄로

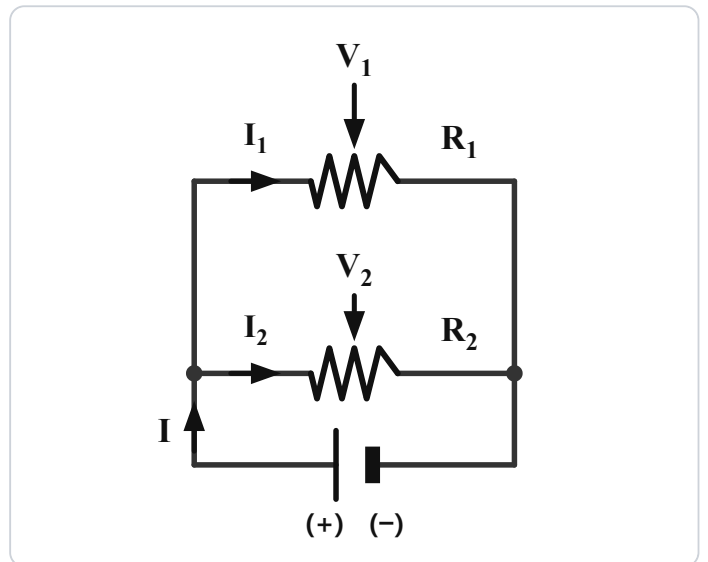

병렬 회로도 — 저항 두 개가 나란히

구분	직렬연결	병렬연결
전류		
전압		
전체 저항		
하나를 빼면		
쓰이는 곳		

전구의 밝기 한눈에 : 두 개 병렬 ³ 전구 한 개 ⁴ 두 개 직렬